
7.41 Lösung

Die Leistung ändert quadratisch zur Spannung; d.h. die Leistung wird 4-mal kleiner.
(Kurzrechnung: $0.5^2 = 0.25$)

7.42 Lösung

$P = 10^2 \cdot 1$ $P = \frac{10^2}{10} = \frac{U^2}{R}$ $P = 1^2 \cdot 10 = I^2 \cdot R$ $P = 1 \cdot 2^2$

7.43 Lösung

- Amperemeter und Voltmeter kWh-Zähler
 Wattmeter Voltmeter und Ohmmeter

8 Serieschaltung von Widerständen

8.1 Lösung

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 22\ \Omega + 120\ \Omega + 470\ \Omega = \underline{\underline{612\ \Omega}}$$

8.2 Lösung

$$R_3 = R - R_1 - R_2 = 1800\ \Omega - 650\ \Omega - 286\ \Omega = \underline{\underline{864\ \Omega}}$$

8.3 Lösung

$$\text{a) } R = R_1 + R_2 = 40\ \Omega + 20\ \Omega = \underline{\underline{60\ \Omega}}$$

$$\text{b) } U_1 = R_1 \cdot I = 40\ \Omega \cdot 0.4\ \text{A} = \underline{\underline{16\ \text{V}}} \quad U_2 = R_2 \cdot I = 20\ \Omega \cdot 0.4\ \text{A} = \underline{\underline{8\ \text{V}}}$$

8.4 Lösung

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{230\ \text{V}}{8\ \Omega + 15\ \Omega} = \underline{\underline{10\ \text{A}}}$$

$$U_1 = R_1 \cdot I = 8\ \Omega \cdot 10\ \text{A} = \underline{\underline{80\ \text{V}}} \quad U_2 = R_2 \cdot I = 15\ \Omega \cdot 10\ \text{A} = \underline{\underline{150\ \text{V}}}$$

8.5 Lösung

$$U_2 = U - U_1 = 230\ \text{V} - 124\ \text{V} = \underline{\underline{106\ \text{V}}}$$

$$I = \frac{U_2}{R_2} = \frac{106\ \text{V}}{70\ \Omega} = \underline{\underline{1.51\ \text{A}}} \quad R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{124\ \text{V}}{1.51\ \text{A}} = \underline{\underline{82.1\ \Omega}}$$

8.6 Lösung

$$\text{a) } R = R_1 + R_2 + R_3 = 20\ \Omega + 30\ \Omega + 50\ \Omega = \underline{\underline{100\ \Omega}}$$

$$\text{b) } I = \frac{U}{R} = \frac{60\ \text{V}}{100\ \Omega} = \underline{\underline{0.6\ \text{A}}}$$

$$\text{c) } U_1 = R_1 \cdot I = 20\ \Omega \cdot 0.6\ \text{A} = \underline{\underline{12\ \text{V}}} \quad U_2 = R_2 \cdot I = 30\ \Omega \cdot 0.6\ \text{A} = \underline{\underline{18\ \text{V}}}$$

$$U_3 = R_3 \cdot I = 50\ \Omega \cdot 0.6\ \text{A} = \underline{\underline{30\ \text{V}}}$$

8.7 Lösung

$$R = \frac{U}{I} = \frac{100\ \text{V}}{0.8\ \text{A}} = \underline{\underline{125\ \Omega}}$$

$$R_{23} = R - R_1 = 125\ \Omega - 35\ \Omega = \underline{\underline{90\ \Omega}} \quad (\text{beide Widerstände } R_2 \text{ und } R_3 \text{ zusammen})$$

$$R_2 = R_3 = \frac{R_{23}}{2} = \frac{90\ \Omega}{2} = \underline{\underline{45\ \Omega}}$$

8.8 Lösung

$$a) \quad I = \frac{U}{R} = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{160\text{V}}{50\Omega + 350\Omega} = \underline{\underline{400\text{mA}}}$$

$$b) \quad U_1 = R_1 \cdot I = 50\Omega \cdot 0.4\text{A} = \underline{\underline{20\text{V}}} \qquad U_2 = R_2 \cdot I = 350\Omega \cdot 0.4\text{A} = \underline{\underline{140\text{V}}}$$

$$c) \quad P_1 = U_1 \cdot I = 20\text{V} \cdot 0.4\text{A} = \underline{\underline{8\text{W}}} \qquad P_2 = U_2 \cdot I = 140\text{V} \cdot 0.4\text{A} = \underline{\underline{56\text{W}}}$$

$$d) \quad P = P_1 + P_2 = 8\text{W} + 56\text{W} = \underline{\underline{64\text{W}}}$$

8.9 Lösung

$$U = U_1 + U_2 = 36\text{V} + 24\text{V} = \underline{\underline{60\text{V}}}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{60\text{V}}{3000\Omega} = \underline{\underline{20\text{mA}}}$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{36\text{V}}{0.02\text{A}} = \underline{\underline{1800\Omega}}$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{24\text{V}}{0.02\text{A}} = \underline{\underline{1200\Omega}}$$

$$P_1 = I^2 \cdot R_1 = (0.02\text{A})^2 \cdot 1800\Omega = \underline{\underline{0.72\text{W}}}$$

8.10 Lösung

$$n_1 = \frac{U}{U_1} = \frac{230\text{V}}{14\text{V}} = \underline{\underline{16.4\text{Stück}}} \qquad \text{Es müssen 17 Lampen in Reihe geschaltet werden.}$$

$$U_2 = \frac{U}{n_2} = \frac{230\text{V}}{17} = \underline{\underline{13.5\text{V}}}$$

$$U_3 = \frac{U}{n_3} = \frac{230\text{V}}{15} = \underline{\underline{15.3\text{V}}}$$

8.11 Lösung

Bei geöffnetem Kontakt gilt:

$$U_1 = U - U_i = 225\text{V} - 125\text{V} = \underline{\underline{100\text{V}}}$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{100\text{V}}{50000\Omega} = \underline{\underline{0.002\text{A}}} = \underline{\underline{2\text{mA}}}$$

$$R_i = \frac{U_i}{I} = \frac{125\text{V}}{0.002\text{A}} = \underline{\underline{62.5\text{k}\Omega}}$$

8.12 Lösung

$$R = \frac{U}{I} = \frac{400\text{V}}{1.6\text{A}} = \underline{\underline{250\Omega}}$$

$$R_{13} = R - R_2 = 250\Omega - 80\Omega = \underline{\underline{170\Omega}} \qquad (\text{beide Widerstände } R_1 \text{ und } R_3 \text{ zusammen})$$

$$R_1 = R_3 = \frac{R_{13}}{2} = \frac{170\Omega}{2} = \underline{\underline{85\Omega}}$$

8.13 Lösung

$$\text{a) } R_1 = \frac{U_N^2}{P_1} = \frac{(230\text{V})^2}{250\text{W}} = \underline{211.6\Omega} \qquad R_2 = \frac{U_N^2}{P_2} = \frac{(230\text{V})^2}{500\text{W}} = \underline{105.8\Omega}$$

$$R = R_1 + R_2 = 211.6\Omega + 105.8\Omega = \underline{317.4\Omega}$$

$$\text{b) } I = \frac{U}{R} = \frac{230\text{V}}{317.4\Omega} = \underline{725\text{mA}}$$

$$U_1 = R_1 \cdot I = 211.6\Omega \cdot 0.725\text{A} = \underline{153.4\text{V}} \qquad U_2 = R_2 \cdot I = 105.8\Omega \cdot 0.725\text{A} = \underline{76.7\text{V}}$$

$$\text{c) } P = \frac{U^2}{R} = \frac{(230\text{V})^2}{317.4\Omega} = \underline{166.7\text{W}}$$

8.14 Lösung

$$\text{a) } I = \frac{P_2}{U_2} = \frac{7.5\text{W}}{30\text{V}} = \underline{0.25\text{A}}$$

$$U_1 = R_1 \cdot I = 60\Omega \cdot 0.25\text{A} = \underline{15\text{V}} \qquad U_3 = R_3 \cdot I = 180\Omega \cdot 0.25\text{A} = \underline{45\text{V}}$$

$$\text{b) } U = U_1 + U_2 + U_3 = 15\text{V} + 30\text{V} + 45\text{V} = \underline{90\text{V}}$$

$$\text{c) } P = U \cdot I = 90\text{V} \cdot 0.25\text{A} = \underline{22.5\text{W}}$$

8.15 Lösung

$$U = R_V \cdot I = 4700\Omega \cdot 0.016\text{A} = \underline{75.2\text{V}}$$

8.16 Lösung

$$\text{a) } U_V = U - U_L = 230\text{V} - 8\text{V} = \underline{222\text{V}}$$

$$\text{b) } R_V = \frac{U_V}{I} = \frac{222\text{V}}{0.6\text{A}} = \underline{370\Omega}$$

8.17 Lösung

$$\text{a) } U_V = U - U_L = 500\text{V} - 85\text{V} = \underline{415\text{V}}$$

$$\text{b) } R_V = \frac{U_V}{I} = \frac{415\text{V}}{0.0004\text{A}} = \underline{1\,037\,500\Omega} = \underline{1.04\text{M}\Omega}$$

8.18 Lösung

$$I = \frac{P_N}{U_N} = \frac{0.5\text{W}}{230\text{V}} = \underline{2.17\text{mA}} \qquad R_V = \frac{U_V}{I} = \frac{170\text{V}}{2.17\text{mA}} = \underline{78.2\text{k}\Omega}$$